

Etude du transformateur réel


à vide I_{10} très faible $\rightarrow (R_1 + j\ell_{10})I_{10} \ll U_1$ donc ≈ 0

$$\Rightarrow \begin{cases} U_{20} \approx -m U_1 \\ P_{10} = F + R_1 I_{10}^2 \\ F \gg R_1 I_{10}^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = \frac{U_{20}}{U_1} \\ F = P_{10} \text{ active} \end{cases} \text{ constantes.}$$

à charge nominale

$$\frac{I_2}{I_1} = -\frac{1}{m}$$

Essai : secondaire en court-circuit

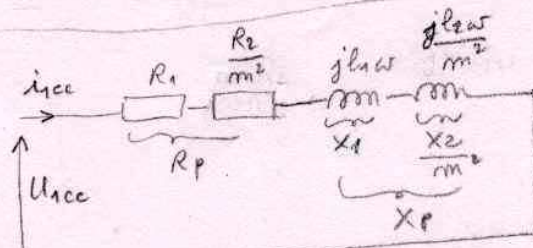

(U_{1cc} faible donc F et ℓ_{10} faibles car prop. à U_1^2)

$$Z_p = \frac{U_{1cc}}{I_{1cc}}$$

$$P_{1cc} \text{ mesurée au Wattmètre} \rightarrow P_{1cc} = R_p I_{1cc}^2 = C$$


$$\rightarrow \text{donne } R_p = R_1 + \frac{R_2}{m^2} \rightarrow R_s = m^2 R_p$$

$$\rightarrow X_p = \sqrt{Z_p^2 - R_p^2}$$

$$\rightarrow \text{donne } X_p \text{ et } \ell_1 + \frac{\ell_2}{m^2}$$

$$\rightarrow X_s = m^2 X_p$$

En charge

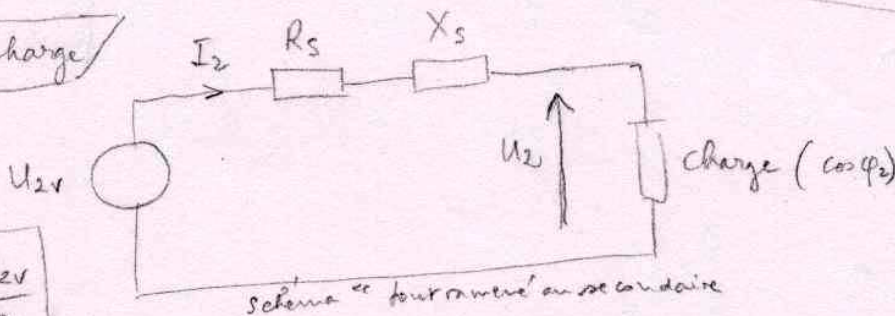

$$U_1 = \frac{U_{2v}}{m}$$

$$\Delta U_2 = U_{2v} - U_2 = R_s I_2 \cos \varphi_2 + X_s I_2 \sin \varphi_2$$

$$C = R_s I_2^2 ; P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2$$

$$P_1 = P_2 + F + C \text{ et } \eta = \frac{P_2}{P_1}$$